



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

## 研究生课程实验报告

### GRADUATE COURSE PROJECT REPORT

课 程: 高等数字电路设计  
报告题目: Project2 Approximate Adder Design

学生姓名: 赵拯基  
学生学号: 121039910125  
任课教师: 何卫锋 孙亚男  
学院(系):  
开课学期:

## 目录

一、	项目目的 .....	1
二、	项目要求 .....	1
2.1	项目设计要求 .....	1
2.1.1	项目设计目标 1 .....	1
2.1.2	项目设计目标 2 .....	1
2.2	参数测量要求 .....	1
2.3	工艺以及仿真环境要求 .....	2
三、	前期准备 .....	2
3.1	测试向量 .....	2
3.1.1	动态功耗测试向量 .....	2
3.1.2	静态功耗测试向量 .....	3
3.2	common elements .....	3
3.2	special elements .....	3
四、	设计流程 .....	4
4.1	精确加法器 .....	4
4.1.1	具体实现方法 .....	4
4.1.2	关键路径分析 .....	5
4.1.3	参数测量 .....	5
4.2	近似加法器 .....	6
4.2.1	相关近似加法器设计方案以及选择 .....	6
4.2.2	关键路径分析 .....	11
4.2.3	参数测量 .....	12
五、	设计总结 .....	12
六、	参考文献 .....	13
七、	附录 .....	13
7.1	stimulus.vect .....	13
7.2	common_elements.net .....	16
7.3	special_elements.net .....	20
7.4	accurate_adder.net .....	23
7.5	approx_adder.net .....	25

---

7.6 adder_test.sp .....	27
7.7 load_circuit.net.....	31

## 一、项目目的

设计一款 32-bit 无符号的低功耗近似加法器，要求错误率上限。与 32-bit 无符号精确加法器对比，优化关键路径延迟和功耗。

## 二、项目要求

### 2.1 项目设计要求

#### 2.1.1 项目设计目标 1

设计一个 32-bit 无符号加法器（作为 **baseline**）

- 加法器结构可选择行波进位（RCA）、超前进位（CLA）等，也可根据文献选择其它结构；
- 搭建 SPICE 网表仿真测试，得到关键路径延迟和功耗等信息；
- 功耗的测量自行选取测试向量。

#### 2.1.2 项目设计目标 2

设计一个 32-bit 无符号的低功耗近似计算加法器

- 自行查阅文献，选择合适（错误率不高于 10%）的近似加法器结构，搭建 SPICE 网表仿真测试；
- 优化选取结构的关键路径延迟和功耗；
- 与 **baseline** 进行功耗、延迟、漏电等各方面的比较，对近似加法器的优缺点进行讨论，保持相同的测试向量。

### 2.2 参数测量要求

- **关键路径延时**：输入信号与输出信号 50%翻转点间隔，指明关键路径；
- **动态功耗**：基于自行选取测试向量测量平均动态功耗；

- **泄漏功耗**: 基于自行选取测试向量测量平均静态功耗;
- **面积估计**:  $W \cdot L$  或者粗略统计晶体管数量。

## 2.3 工艺以及仿真环境要求

- **工艺**: 7nm PTM LP (采用 7nm FinFET 工艺, 栅极长度采用默认值  $l_g$  为 11nm, 宽度为最小宽度整数倍数, 标准供电电压为 0.7V)
- **温度**: 25°C
- **输出负载**: 8 倍最小尺寸 inverter 门电容负载
- **输入信号上升下降时间**: 15ps

# 三、 前期准备

## 3.1 测试向量

通过 `stimulus.vect` 文件定义测试向量, 在原有的基础上进行修改。

增加新的向量名称。`cin` 代表进位输入, 输入类型, 位宽 1bit; `SUM` 代表 32-bit 加法器的计算结果, 包含进位输出, 输出类型, 位宽 33bits。

增加输出延时定义。`odelay` 表示输出延时, 1ns。

增加阈值电压定义。`vth` 表示阈值电压, 0.35v。当输出电压高于阈值电压 `vth` 时, 视为逻辑 1; 否则视为逻辑 0。

以上, 增加输出采样设置, 进行瞬态仿真时判断实际输出与测试向量中规定的输出是否一致。通过文件 `.err0` 展示所有不一致的输出, 通过此判断加法器逻辑的正确性以及评估错误率。详细内容参考附录的 `stimulus.vect`。

### 3.1.1 动态功耗测试向量

器件端口的逻辑状态发生不断的翻转, 器件内部除泄漏电流外, 还存在工作电流, 且为了驱动容性负载还需要不断充放电。这种由于逻辑状态翻转而产生的功耗, 称为动态功耗。

为了测量动态功耗, 测试向量需要尽可能保持随机。通过 `python` 生成测试

向量，包括 2 个 32bits 加数 A、B 以及 1bit 进位输入 cin，并自动计算对应的 SUM。详细内容参考附录的 test\_pattern.py，下图展示了生成的 10 个测试向量。

```
(base) PS D:\ADICD_lab> python -u "d:\ADICD_lab\proj_2\test_pattern.py"
71065160 C756EDE9 1 1385D3F4A
E8367C82 5D20C55C 1 1455741DF
7043295D 4DF0F4BE 0 0BE341E1B
81ACD240 485C9216 1 0CA096457
C61AC1A4 BE652A84 0 1847FEC28
4432E75A 19D598C3 0 05E08801D
E0B0166F 5A0A87CD 1 13ABA9E3D
FD6A89F2 0A11AAD9 0 1077C34CB
4001F199 41145E05 0 081164F9E
55091C23 0C69055E 1 061722182
```

图 1 生成测试向量

实际测试时，生成 25 个测试向量，瞬态仿真 26ns，测量供电的平均功耗。

### 3.1.2 静态功耗测试向量

当器件所有端口逻辑状态稳定而不发生变化，则端口无需充/放电，器件内部仅存在泄露电流，此时的功耗就是静态功耗。

输入端口即 2 个 32bits 加数 A、B 以及 1bit 进位输入 cin 保持全 0 或者全 1，分别测试静态功耗。

## 3.2 common elements

基本电路网表描述，位于 common\_elements.net 文件，包括了最小尺寸的反相器、4 倍最小尺寸的反向器、8 倍最小尺寸的反相器、传输门、异或门（2 输入）、或门（2 输入、3 输入、4 输入、5 输入）、与门（2 输入、3 输入、4 输入、5 输入）。所有的逻辑门均采用相同大小的 PMOS 和 NMOS 即  $n_{fin}=1$ ，不进行 resizing。

## 3.2 special elements

经过 resizing 或者针对结构进行优化后的逻辑门，位于 special\_elements.net 文件，包括了基于传输门的异或门（2 输入）、resizing 后的逻辑门（2 输入或/与门、3 输入或/与门、4 输入或/与门）、门控逻辑门（2 输入门控或门、5 输入门控与门）。

## 四、 设计流程

### 4.1 精确加法器

#### 4.1.1 具体实现方法

单纯的 32-bit 行波加法器（RCA）会在最终的进位输出产生极大输出延时；单纯的 32-bit 超前进位加法器（CLA）会产生极大的扇入扇出，造成电路性能的急剧下降。因此采用 RCA、CLA 共同构建 32-bit 加法器。构建 4-bit CLA，8 个 RCA 级联构建 32-bit 加法器，结构如下图所示。

 


图 2 精确加法器结构

4-bit CLA 的进位链与和公式分别计算如图下。

$$\begin{cases} c_1 = G_0 + c_0 P_0 \\ c_2 = G_1 + c_1 P_1 = G_1 + (G_0 + c_0 P_0) P_1 = G_1 + G_0 P_1 + c_0 P_1 P_0 \\ c_3 = G_2 + c_2 P_2 = G_2 + (G_1 + G_0 P_1 + c_0 P_1 P_0) P_2 = G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_2 P_1 + c_0 P_2 P_1 P_0 \\ c_4 = G_3 + c_3 P_3 = G_3 + (G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_2 P_1 + c_0 P_2 P_1 P_0) P_3 = G_3 + G_2 P_3 + G_1 P_3 P_2 + G_0 P_3 P_2 P_1 + c_0 P_3 P_2 P_1 P_0 \end{cases}$$

图 3 CLA 进位链计算公式

$$\begin{cases} s_0 = P_0 \oplus c_0 \\ s_1 = P_1 \oplus c_1 \\ s_2 = P_2 \oplus c_2 \\ s_3 = P_3 \oplus c_3 \end{cases}$$

图 4 CLA 和计算公式

单个 4-bit CLA 的内部结构如下图所示，首先计算所有的  $P_i = a_i \oplus b_i$  和  $G_i = a_i b_i$ ，依据所有的  $P_i$  和  $G_i$  计算和输出和进位输出。

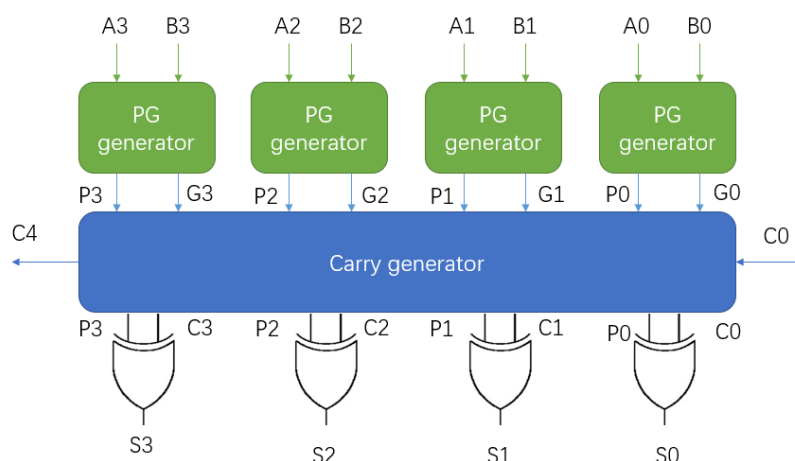


图 5 单个 4-bit CLA 结构

### 4.1.2 关键路径分析

对于单个 4-bit CLA 来说，从输入所有的 A、B 和 C0 到 CLA 的输出进位 C4 只需要 3 级门电路延迟，忽略不同多输入逻辑门的电路延迟差异，C1、C2、C3 同时生成。同时由于  $S3 = P3 \oplus C3$ ，所以 4-bit CLA 关键路径为 4 级门延迟。

如果采用 4-bit CLA 级联构成 32-bit 加法器，则关键需要  $(3+7 \times 2+1) = 18$  级门电路延迟。考虑到最终的进位输出，需要经过一个 5 输入的或门，产生的电路延迟可能大于 4 输入的或门加上一个 2 输入的异或门（搭建该加法器使用 common\_elements.net 中的逻辑门）。

### 4.1.3 参数测量

RCA-CLA 精确加法器			
静态功耗	仿真时间 26ns	全 0 输入	2.911e-09W
		全 1 输入	5.281e-09W
平均静态功耗			4.096e-09W
动态功耗	仿真时间 26ns	第一组 25 个随机测试向量	1.019e-05W
		第二组 25 个随机测试向量	1.119e-05W
		第三组 25 个随机测试向量	1.117e-05W
平均动态功耗			1.085e-05W



关键路径	A0 和 B0 产生最终进位输出	2.592e-10s
	A0 和 B0 对 SUM31 产生影响	<b>2.648e-10s</b>
面积估算（统计 nfin 的数量）		220×8=1760

表 1 精确加法器参数测量结果

## 4.2 近似加法器

### 4.2.1 相关近似加法器设计方案以及选择

按照项目要求，首先满足错误率小于 10%。满足错误率要求的情况下尽可能低功耗设计，最终优化选取的电路结构降低关键路径延时。我们关注的是错误率（error rate，ER）而不是错误距离（error distance，ED），3 组测试向量总共 75 个，按照错误率 10%，总共至多可存在 8 个计算错误，不考虑单个错误计算结果与理论计算值之间的差异。

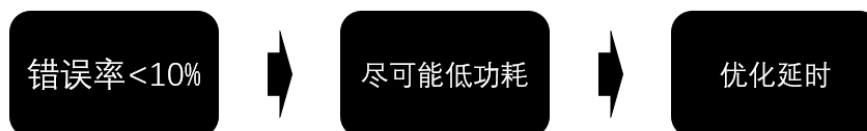


图 6 设计方案选择流程

#### 4.2.1.1 低位或门加法器 LOA (Low-Part-OR Adder, LOA) [1]

这种加法器利用或门来计算低位和，得到的是近似值。同时利用精确加法器来计算高位和。为提高计算精度，低位最高两位通过与门产生进位信号并传递给高位精确部分。由于这种方法低位计算结果为近似值，得到的结果错误率很高。并且低位的位宽越大，错误率越高。假设两个输入信号 IN1 和 IN2 位宽均为  $n$ ，高位位宽  $h$ ，低位位宽  $l$ ，输出为 OUT，那么 LOA 电路结构如下图所示。

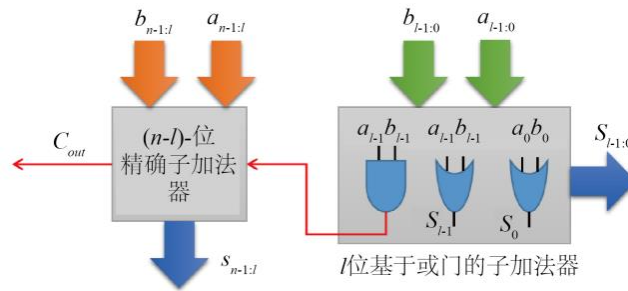


图 7 LOA 电路结构

#### 4.2.1.2 容错加法器(Error-Tolerant Adder, ETA)

这种加法器同样是高位精确计算，低位近似处理。最初的 ETA 是利用修改后的逻辑异或门来计算低位和，用精确加法器计算高位和。这种算法同样错误率较高。后来提出改进方法，利用分块的思想，将整个电路结构分成若干个子加法器模块，这样可以将整条进位传输路径截断成较短路径，减少电路的延时与动态功耗。改进的 ETAIL 由进位发生器、加数和发生器组成，低位的进位发生器产生的进位信号传递到相邻高位的加数和发生器。ETAIL 的结构原理图如下图所示。

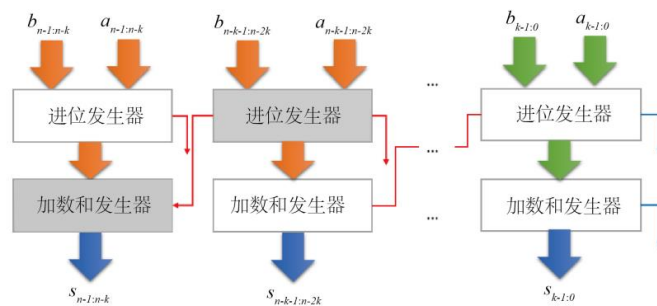


图 8 ETAIL 电路结构图

由上图可看出，ETAIL 电路内部存在进位预测，比单纯的分模块计算加数和更加准确，但同时电路也比较复杂，并且由于进位路径较长，延迟较大。它的延迟  $O = \log(2k)$ ，其中  $k$  为每个子加法器的位宽。

#### 4.2.1.3 精度可配置加法器 (Accuracy Configurable Adder, ACA)[2]

这种加法器可以通过改变电路结构来配置精度，因此可以实现精度与性能和

功耗之间的平衡。以 16 位加法为例，ACA 的结构示意图如下所示。

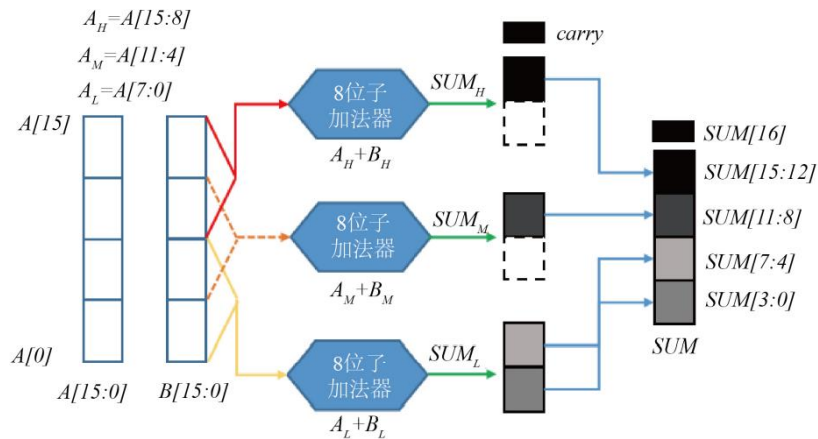


图 9 ACA 电路结构

根据上图，在 16 位 ACA 中，由三个 8 位子加法器模块分别产生部分求和的结果。子模块内部高四位计算结果，低四位计算进位输出。引入中间加法器( $A_M + B_M$ )以提高精度，若没有中间加法器，当第八位进位为 1 时计算会出现错误。对于随机输入模式，错误率为 50.1%，而引入中间加法器后，随机输入模式的计算错误率降低到 5.5%。将 ACA 扩展至更一般的情况，当输入数据位宽为  $N$ ，子模块位宽为  $2k$  时，ACA 的实现框图如下图所示。

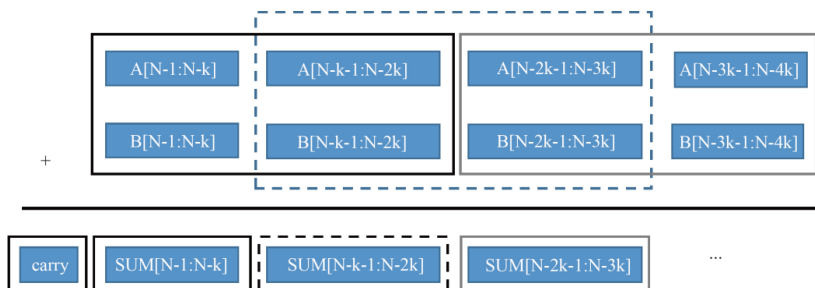


图 10 ACA 结构图

#### 4.2.1.4 进位跳跃加法器(Carry-Skip Adder, CSA)[3]

CSA 也利用了模块化的思想，通过子模块来产生进位与部分和。此外，CSA 利用了一种进位跳跃机制，其原理图如下所示。根据原理图，CSA 的进位跳跃机制具体为：在计算第  $i + 1$  个子模块的进位输入信号时，如果第  $i$  个子模块的进位传递信号为 1，那么将第  $i - 1$  个子模块的进位输出作为该进位输入的结果，否则将第  $i$  个子模块的进位输出作为该进位输入的结果。通过配置额外的结构降低

错误率，减少延时，但电路面积与功耗也因此而增加。它的关键路径延迟  $O = \log(2k)$ 。

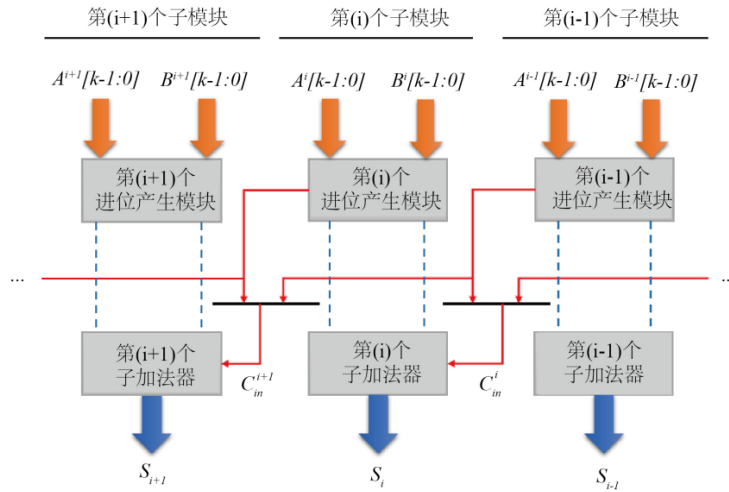


图 11 CSA 原理图

#### 4.2.1.5 可配置超前进位加法器(Reconfigurable Approximate CLA, RAP-CLA)[4]

该加法器将进位链的输出分为两个部分，单个 RAP-CLA 的进位输出结构如下图所示。与精确计算进位输出相比，计算不精确的进位输出速度更快且功耗更低。基于这样的分割，实现精确和近似的操作的基础上构建可重构近似加法器实。因此，与传统的 CLA 相比，电路中增加了一个多路复用器，用于选择进位输出，控制信号为是否选择近似操作。为了降低功耗，当进位输出处于近似操作模式时，这部分使用 PMOS 进行电源门控。

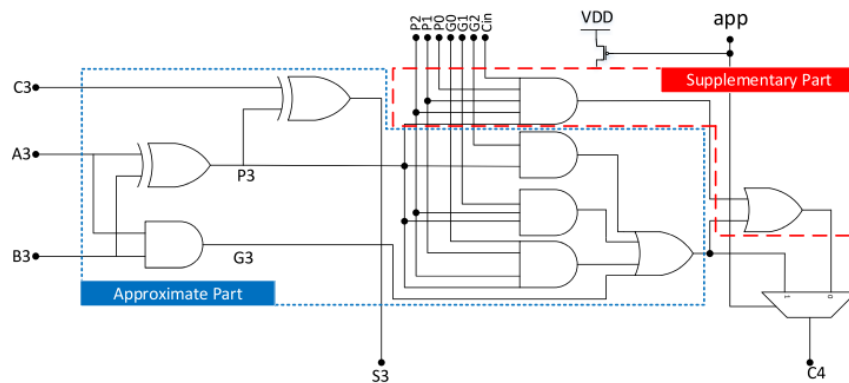


图 12 RAP-CLA 的进位输出电路

### 4.2.1.6 精度可配置的 radix-4 加法器(Accuracy-Configurable Radix-4 Adder, ACRA)[5]

其基础结构为传统的 2-bit RD4A，同时进行两位的运算操作，减少了传统加法器的传播延迟和功耗，如下图所示。

 


图 13 传统 2 位 Radix-4 加法器的架构

在此基础上进行修改，构建 ACRA，如下图所示。同样通过 PMOS 进行电源门控实现电源门控，近似计算时关闭部分逻辑电路减少功耗。下图蓝色部分的电路是为了降低近似输出时的错误距离。

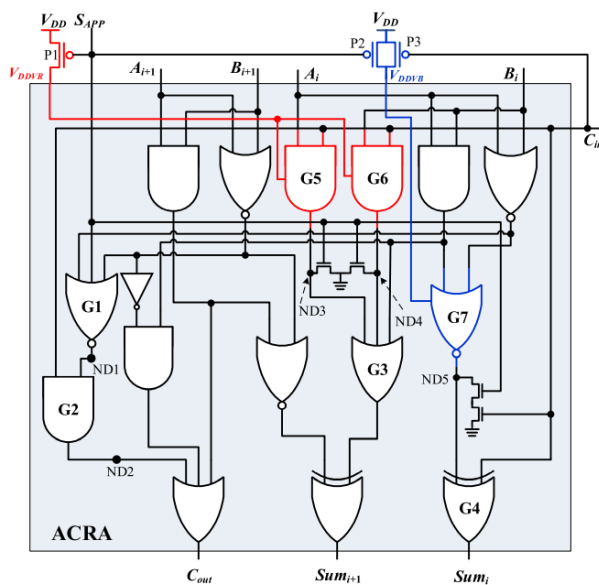


图 14 ACRA 电路结构

### 4.2.1.7 方案选择

LOA 由于完全利用逻辑或门进行低位运算，面积最小，功耗也最小，这跟它模块最少是相对应的。但由于其结构简单，未考虑精度的问题，它的错误率最高，即精度是最低的，首先被排除，但它的平均相对误差距离却很小。

剩下的近似加法器设计方案更复杂，通过更加复杂的电路结构降低错误率。按照相关参考文献提供的数据，ETAIL、CSA、RAP-CLA、ACRA、ACA 均可以达到错误率要求。ACA 为了达到错误率要求，需要更高的重叠计算单元，面积开销太大；ACRA 单个单元仅支持 2-bit 加法，构建 32-bit 加法器需要 16 个级联，面积开销同样太大。

在 ETAIL、CSA、RAP-CLA 中选择合适的方案。ETAIL、CSA 只能实现固定精度误差的计算；RAP-CLA 可自由配置精度。

最终选择 RAP-CLA，与原有的 RCA-CLA 精确加法器采用相同的级联方式。

### 4.2.2 关键路径分析

构建的 RCA-CLA 近似加法器结构与原有的 RCA-CLA 精确加法器相似，结构如下图所示。4-bit 精确 CLA 与 4-bit 近似 CLA 级联，低比特位采用 5 个 4-bit 近似 CLA，高比特位采用 3 个 4-bit 精确 CLA，以达到错误率上限要求。

 


图 15 近似加法器结构

如前文所述，高比特位的精确 CLA 关键路径为 A20 和 B20 产生的进位传播，对最终的进位输出或者 SUM31 产生影响。经过 resizing 后，每一个 4-bit 精确 CLA 的进位输出所经过的 5 输入与门被拆分为 2 级电路，因此最终的进位输出或者 SUM31 输出将经过相同数量的逻辑门（逻辑门的种类不同，实际哪一个关键路径需要经过测量）。

$$c_4 = G_3 + G_2P_3 + G_1P_3P_2 + G_0P_3P_2P_1 + \boxed{c_0P_3P_2P_1P_0}$$

近似计算时不考虑

图 16 近似加法器进位输出计算

考虑 4-bit 近似 CLA 的进位输出，进位输出公式如上图所示。通过公式可以观察到，上一级产生的进位输出并不会通过本级传播到下一级近似加法器。换句话说，近似加法器产生的进位输出仅能传播一级，影响下一级。

整体考虑精确加法器和近似加法器，关键路径为 A16 和 B16 产生的进位传播，对最终的进位输出或者 SUM31 产生影响。

### 4.2.3 参数测量

RCA-CLA 近似加法器			
静态功耗	仿真时间 26ns	全 0 输入	3.123e-09W
		全 1 输入	4.920e-09W
平均静态功耗			4.022e-09W
动态功耗	仿真时间 26ns	第一组 25 个随机测试向量（错 2）	8.462e-06W
		第二组 25 个随机测试向量（错 1）	9.447e-06W
		第三组 25 个随机测试向量（错 4）	8.903e-06W
平均动态功耗			8.937e-06W
关键路径	A16 和 B16 产生最终进位输出		1.727e-10s
	A16 和 B16 对 SUM31 产生影响		1.706e-10s
面积估算（统计 nfin 的数量）			324×8=2592

表 2 近似加法器参数测量结果

## 五、 设计总结

经过 resizing 后，相同逻辑门的面积必定会变大。又加入个两路数据选择器以及门控电源电路，单个 RCA-CLA(324)的面积大小相较于原始的 CLA(220)，面积增加了 47%。resizing 后，逻辑门的延时得到了优化，并且关键路径变短了，所以最终的关键路径延时降低了 35%。虽然面积（MOS 的尺寸）变大了，但由

于近似计算关闭了不需要的额外电路，动态功耗和静态功耗均有下降，其中动态功耗下降了 18%，静态功耗略微下降。

## 六、 参考文献

- [1] Yao, T., Gao, D. and Fan, X. (2012) Three-Operand Floating-Point Adder. IEEE International Conference on Computer & Information Technology, Chengdu, 27-29 October 2012, 192-19
- [2] Shafique, M., Ahmad, W., Hafiz, R., et al. (2015) A Low Latency Generic Accuracy Configurable Adder. 2015 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, 7-11 June 2015, 1-6.
- [3] Chirca, K., Schulte, M., Glossner, J., et al. (2004) A Static Low-Power, High-Performance 32-bit Carry Skip Adder. Euromicro Symposium on Digital System Design, Rennes, 31 August-3 September 2004, 615-619.
- [4] O. Akbari, M. Kamal, A. Afzali-Kusha and M. Pedram, "RAP-CLA: A Reconfigurable Approximate Carry Look-Ahead Adder," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 65, no. 8, pp. 1089-1093, Aug. 2018, doi: 10.1109/TCSII.2016.2633307.
- [5] K. -L. Tsai, Y. -J. Chang, C. -H. Wang and C. -T. Chiang, "Accuracy-Configurable Radix-4 Adder With a Dynamic Output Modification Scheme," in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 68, no. 8, pp. 3328-3336, Aug. 2021, doi: 10.1109/TCSI.2021.3085572.

## 七、 附录

### 7.1 stimulus.vect

```
; basic stimulus and instructions for test
radix 44444444 44444444 1 144444444
vname A[[31:0]] B[[31:0]] cin SUM[[32:0]]
io iiiiii iiiiii i oooooooooo

tunit ns
tdelay 0.5
```



odelay 1  
slope 0.015  
period 1

vih 0.7  
vil 0  
vth 0.35

; For dynamic power  
;EBE3F35A F91E7AF4 0 1E5026E4E  
;F8329902 D2F46076 0 1CB26F978  
;AF46829C D00E34B7 0 17F54B753  
;7BDCAB5E 6B0DD003 1 0E6EA7B62  
;C24FD612 C661FA5B 0 188B1D06D  
;5FF3EA77 7330432B 0 0D3242DA2  
;19D35972 67A22010 0 081757982  
;0FA6291E 5465C199 0 0640BEAB7  
;952BD5B5 6C8A5732 1 101B62CE8  
;F77E4B59 7B6F59CA 0 172EDA523  
;E21294BB 750C57BD 1 1571EEC79  
;B2C11297 64C31A83 0 117842D1A  
;A0722A61 0B7C7A37 1 0ABEEA499  
;26106C0B 019FD10F 0 027B03D1A  
;F7230ACD 13FCB8EF 1 10B1FC3BD  
;38582F46 B5B36D24 1 0EE0B9C6B  
;9877C71F A1219F08 1 139996628  
;389F8E74 26027E78 0 05EA20CEC  
;10237886 818F7BFA 1 091B2F481  
;CCD90539 D8A12FC6 0 1A57A34FF  
;AC2CEF40 49726B5D 1 0F59F5A9E  
;0BA3F911 5A17F24B 0 065BBEB5C  
;4EFED883 04B017E1 0 053AEF064  
;2370A89E 3A717E2E 1 05DE226CD  
;351E5D4C 981A4E80 0 0CD38ABCC

;33B7E5CB 30177C4E 1 063CF621A  
;87829249 E9C15771 0 17143E9BA  
;9D552769 D5C08F35 0 17315B69E  
;DDD25DA9 E99B67BF 0 1C76DC568  
;11A5D60D 7EC691E9 0 0906C67F6  
;A85F5DD9 3731BF4B 0 0DF911D24  
;DDC297B1 C91CB095 0 1A6DF4846  
;6EBF0B9E 528C0ED7 1 0C14B1A76

;043D10FC 22F0CBF2 1 0272DDCEF  
;9F341F6C 7EE9BEA7 1 11E1DDE14  
;8B3C9FCC 98F8C844 1 124356811  
;E1BC764F 6CCD3B7B 0 14E89B1CA  
;6E2CAA0C 2C6F515F 0 09A9BFB6B  
;B1D5A5AB 433F7BB2 1 0F515215E  
;D5BD9147 13A7505B 0 0E964E1A2  
;317E38AC 6CCDA625 0 09E4BDED1  
;E95D840D 76C0F6D3 0 1601E7AE0  
;09F7935B BE97F422 1 0C88F877E  
;9B6426F7 8E39ED2E 1 1299E1426  
;03841515 234DC0A1 0 026D1D5B6  
;CC46E52B 95F283DB 0 162396906  
;027823D7 0A69BBC4 1 00CE1DF9C  
;74239A66 254B8710 1 0996F2177  
;D925F958 D5F7538F 0 1AF1D4CE7  
;EE278E87 00018D85 0 0EE291C0C

;3B30272E 19001E60 0 05430458E  
;6FCE42B3 0C057524 0 07BD3B7D7  
;D1E6E92F 751A5FE1 1 147014911  
;EFEC9204 28EC10BC 0 118D8A2C0  
;0289B66E D17EB4B6 0 0D4086B24  
;C2CF8D52 1A4B6680 1 0DD1AF3D3  
;F96A98EC 113ACC85 0 10AA56571  
;3B3864D9 3B3AD0D4 0 0767335AD  
;4E016275 94273D1B 1 0E2289F91  
;02F5C2CD 0A76BF08 0 00D6C81D5  
;BF465FD8 4DB570AA 1 10CFBD083  
;6281D085 8A86325D 1 0ED0802E3  
;9EC5B668 907FF557 0 12F45ABBF  
;31BA3401 A2011565 1 0D3BB4967  
;DBEA33EA ACF0CC1E 1 188DB0009  
;B3D4992C 945292DF 0 148272C0B  
;5E418433 A901D822 0 107435C55  
;CEC10B16 5F3F6E10 0 12E007926  
;E5ACFF90 FFC0D9C8 0 1E56DD958  
;29BFD5B7 02978184 1 02C57573C  
;C7D37E30 5666C2A1 1 11E3A40D2  
;3A3F2B83 FB60F406 1 135A01F8A  
;AD8E51E9 4FE8FB97 0 0FD774D80  
;05F27630 8C17A4D4 0 0920A1B04  
;611CBD00 11A963BF 0 072C620BF

```
; For leakage power
;00000000 00000000 0 000000000
;FFFFFFFF FFFFFFFF 1 1FFFFFFFF
```

```
; You may add the input patterns for critical paths here:
```

```
; 针对精确全加器
```

```
;00000000 00000000 0 000000000
;00000001 7FFFFFFF 0 080000000
```

```
;00000000 00000000 0 000000000
;00000001 FFFFFFFF 0 100000000
```

```
; 针对近似加法器
```

```
;00000000 00000000 0 000000000
;00010000 7FFF0000 0 080000000
```

```
00000000 00000000 0 000000000
00010000 FFFF0000 0 100000000
```

## 7.2 common\_elements.net

```
* size=1 inverter
```

```
.subckt inv_size_1 in out vdd vss
    Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=1
.ends inv_size_1
```

```
* size=2 inverter
```

```
.subckt inv_size_2 in out vdd vss
    Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=2
    Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=2
.ends inv_size_2
```

```
* size=4 inverter
```

```
.subckt inv_size_4 in out vdd vss
    Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=4
    Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=4
.ends inv_size_4
```

```
* size=8 inverter
```

```
.subckt inv_size_8 in out vdd vss
    Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=8
    Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=8
.ends inv_size_8
```

```

* customize size inverter
.subckt inv in out vdd vss p_size=1 n_size=1
    Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=p_size
    Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=n_size
.ends inv

* transmission gate
.subckt tg in out enable enable_n vdd vss
    Xpfet out enable_n in vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet out enable in vss nfet l=lg nfin=1
.ends tg

* 2-input xor gate
.subckt xor in_1 in_2 out vdd vss
    * Two-input NOR gate
    Xpfet_1 node_1 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xpfet_2 s in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet_1 s in_1 vss vss nfet l=lg nfin=1
    Xnfet_2 s in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1
    *  $F = \overline{(AB+S)}$ 
    Xpfet_3 node_2 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xpfet_4 node_2 in_2 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xpfet_5 out s node_2 vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet_3 out in_1 node_3 vss nfet l=lg nfin=1
    Xnfet_4 node_3 in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1
    Xnfet_5 out s vss vss nfet l=lg nfin=1
.ends xor

* 2-input or gate
.subckt or2 in_1 in_2 out vdd vss
    * Two-input NOR gate
    Xpfet_1 node_1 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xpfet_2 s in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet_1 s in_1 vss vss nfet l=lg nfin=1
    Xnfet_2 s in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1

    Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or2

* 3-input or gate
.subckt or3 in_1 in_2 in_3 out vdd vss
    * Three-input NOR gate
    Xpfet_1 node_1 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
    Xpfet_2 node_2 in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1

```

```

Xpfet_3 s      in_3 node_2 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_1 s      in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s      in_2 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 s      in_3 vss      vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or3

```

#### \* 4-input or gate

```

.subckt or4 in_1 in_2 in_3 in_4 out vdd vss
* Four-input NOR gate
Xpfet_1 node_1 in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_2 node_2 in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_3 node_3 in_3 node_2 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_4 s      in_4 node_3 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_1 s      in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s      in_2 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 s      in_3 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_4 s      in_4 vss      vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or4

```

#### \* 5-input or gate

```

.subckt or5 in_1 in_2 in_3 in_4 in_5 out vdd vss
* Four-input NOR gate
Xpfet_1 node_1 in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_2 node_2 in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_3 node_3 in_3 node_2 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_4 node_4 in_4 node_3 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_5 s      in_5 node_4 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_1 s      in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s      in_2 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 s      in_3 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_4 s      in_4 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_5 s      in_5 vss      vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or5

```

#### \* 2-input and gate

```

.subckt and2 in_1 in_2 out vdd vss
* Two-input AND gate
Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1

```

```

Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s      in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and2

```

#### \* 3-input and gate

```

.subckt and3 in_1 in_2 in_3 out vdd vss
  * Three-input AND gate
  Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_3 s      in_3 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
  Xnfet_2 node_2 in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=1
  Xnfet_3 s      in_3 node_2 vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and3

```

#### \* 4-input and gate

```

.subckt and4 in_1 in_2 in_3 in_4 out vdd vss
  * Three-input AND gate
  Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_3 s      in_3 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_4 s      in_4 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
  Xnfet_2 node_2 in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=1
  Xnfet_3 node_3 in_3 node_2 vss nfet l=lg nfin=1
  Xnfet_4 s      in_4 node_3 vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and4

```

#### \* 5-input and gate

```

.subckt and5 in_1 in_2 in_3 in_4 in_5 out vdd vss
  * Three-input AND gate
  Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_3 s      in_3 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_4 s      in_4 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_5 s      in_5 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xnfet_2 node_2 in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 node_3 in_3 node_2 vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_4 node_4 in_4 node_3 vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_5 s      in_5 node_4 vss nfet l=lg nfin=1

Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and5

```

### 7.3 special\_elements.net

\* 基于传输门的异或门

```

.subckt xor_tg in_1 in_2 out vdd vss
    Xinv_size_1 in_2  in_2_n  vdd  vss  inv_size_1

    Xpfet_inv out in_1 in_2  vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet_inv out in_1 in_2_n vss nfet l=lg nfin=1

    Xpfet_tg out in_2 in_1  vdd pfet l=lg nfin=1
    Xnfet_tg out in_2_n in_1 vss nfet l=lg nfin=1
.ends xor_tg

```

\* 2 路选择器

```

.subckt mux2to1 in_0 in_1 sel out vdd vss

    Xinv sel sel_n vdd vss inv p_size=3 n_size=2

    Xtg_1 in_0 out sel_n sel  vdd vss tg
    Xtg_2 in_1 out sel  sel_n vdd vss tg
.ends mux2to1

```

\* 2-input or gate resizing

```

.subckt or2_r in_1 in_2 out vdd vss
    * Two-input NOR gate
    Xpfet_1 node_1 in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=2
    Xpfet_2 s      in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=2
    Xnfet_1 s      in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=1
    Xnfet_2 s      in_2 vss      vss nfet l=lg nfin=1

    Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends or2_r

```

\* 2-input or gate resizing&gating

```

.subckt or2_rg in_1 in_2 out enbale_n vdd vss
    Xpfet_g1 vdd_g1 enbale_n vdd      vdd pfet l=lg nfin=3

```

```

* Two-input NOR gate
Xpfet_1 node_1 in_1 vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=2
Xpfet_2 s in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=2
Xnfet_1 s in_1 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1

Xpfet out s vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet out s vss vss nfet l=lg nfin=1
.ends or2_rg

```

\* 3-input or gate resizing

```

.subckt or3_r in_1 in_2 in_3 out vdd vss
* Three-input NOR gate
Xpfet_1 node_1 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=3
Xpfet_2 node_2 in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=3
Xpfet_3 s in_3 node_2 vdd pfet l=lg nfin=3
Xnfet_1 s in_1 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 s in_3 vss vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or3_r

```

\* 4-input or gate resizing

```

.subckt or4_r in_1 in_2 in_3 in_4 out vdd vss
* Four-input NOR gate
Xpfet_1 node_1 in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=4
Xpfet_2 node_2 in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=4
Xpfet_3 node_3 in_3 node_2 vdd pfet l=lg nfin=4
Xpfet_4 s in_4 node_3 vdd pfet l=lg nfin=4
Xnfet_1 s in_1 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_2 s in_2 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_3 s in_3 vss vss nfet l=lg nfin=1
Xnfet_4 s in_4 vss vss nfet l=lg nfin=1

```

```

Xinv_size_1 s out vdd vss inv_size_1
.ends or4_r

```

\* 2-input and gate resizing

```

.subckt and2_r in_1 in_2 out vdd vss
* Two-input AND gate
Xpfet_1 s in_1 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_2 s in_2 vdd vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_1 node_1 in_1 vss vss nfet l=lg nfin=2

```



```

Xnfet_2 s      in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=2

Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and2_r

* 3-input and gate resizing
.subckt and3_r in_1 in_2 in_3 out vdd vss
  * Three-input AND gate
  Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_3 s      in_3 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=3
  Xnfet_2 node_2 in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=3
  Xnfet_3 s      in_3 node_2 vss nfet l=lg nfin=3

  Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and3_r

* 4-input and gate resizing
.subckt and4_r in_1 in_2 in_3 in_4 out vdd vss
  * Three-input AND gate
  Xpfet_1 s      in_1 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_2 s      in_2 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_3 s      in_3 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_4 s      in_4 vdd      vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_1 node_1 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=4
  Xnfet_2 node_2 in_2 node_1 vss nfet l=lg nfin=4
  Xnfet_3 node_3 in_3 node_2 vss nfet l=lg nfin=4
  Xnfet_4 s      in_4 node_3 vss nfet l=lg nfin=4

  Xinv_size_1 s  out  vdd      vss inv_size_1
.ends and4_r

* 5-input and gate resizing&gating
.subckt and5_rg in_1 in_2 in_3 in_4 in_5 out enbale_n vdd vss
  * 门控
  Xpfet_g1 vdd_g1 enbale_n vdd  vdd pfet l=lg nfin=10
  * 两级电路
  * 一级电路的三输入与门
  Xpfet_11 s1      in_1 vdd_g1  vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_12 s1      in_2 vdd_g1  vdd pfet l=lg nfin=1
  Xpfet_13 s1      in_3 vdd_g1  vdd pfet l=lg nfin=1
  Xnfet_11 node_11 in_1 vss      vss nfet l=lg nfin=3
  Xnfet_12 node_12 in_2 node_11 vss nfet l=lg nfin=3

```

```

Xnfet_13 s1      in_3 node_12 vss nfet l=lg nfin=3

Xpfet1  out1     s1      vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet1  out1     s1      vss     vss nfet l=lg nfin=1
* 一级电路的二输入与门
Xpfet_21 s2      in_4 vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_22 s2      in_5 vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_21 node_21 in_4 vss     vss nfet l=lg nfin=2
Xnfet_22 s2      in_5 node_21 vss nfet l=lg nfin=2

Xpfet2  out2     s2      vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet2  out2     s2      vss     vss nfet l=lg nfin=1

* 二级电路的二输入与门
Xpfet_31 s3      out1 vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xpfet_32 s3      out2 vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet_31 node_31 out2 vss     vss nfet l=lg nfin=2
Xnfet_32 s3      out1 node_31 vss nfet l=lg nfin=2

Xpfet3  out      s3      vdd_g1 vdd pfet l=lg nfin=1
Xnfet3  out      s3      vss     vss nfet l=lg nfin=1
.ends and5_rg

```

## 7.4 accurate\_adder.net

\* 32 bits 精确加法器(CLA + RCA)

\* 4 bits CLA

```
.subckt cla_4 a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 s0 s1 s2 s3 c0 c4 vdd vss
```

\* P & G

```

Xxor_p0  a0 b0 p0 vdd vss xor
Xxor_p1  a1 b1 p1 vdd vss xor
Xxor_p2  a2 b2 p2 vdd vss xor
Xxor_p3  a3 b3 p3 vdd vss xor
Xand2_g0 a0 b0 g0 vdd vss and2
Xand2_g1 a1 b1 g1 vdd vss and2
Xand2_g2 a2 b2 g2 vdd vss and2
Xand2_g3 a3 b3 g3 vdd vss and2

```

\*  $c1 = g0 + c0p0$

```

Xand2_c1 c0  p0  c1_t vdd vss and2
Xor2_c1  c1_t g0  c1   vdd vss or2

```

\*  $c2 = g1 + g0p1 + c0p1p0$

```
Xand3_c2 c0  p1  p0  c2_t1 vdd vss and3
```

```

Xand2_c2 g0 p1 c2_t2 vdd vss and2
Xor3_c2 g1 c2_t2 c2_t1 c2 vdd vss or3

* c3 = g2 + g1p2 + g0p2p1 + c0p2p1p0
Xand4_c3 c0 p2 p1 p0 c3_t1 vdd vss and4
Xand3_c3 g0 p2 p1 c3_t2 vdd vss and3
Xand2_c3 g1 p2 c3_t3 vdd vss and2
Xor4_c3 g2 c3_t3 c3_t2 c3_t1 c3 vdd vss or4

* c4 = g3 + g2p3 + g1p3p2 + g0p3p2p1 + c0p3p2p1p0
Xand5_c4 c0 p3 p2 p1 p0 c4_t1 vdd vss and5
Xand4_c4 g0 p3 p2 p1 c4_t2 vdd vss and4
Xand3_c4 g1 p3 p2 c4_t3 vdd vss and3
Xand2_c4 g2 p3 c4_t4 vdd vss and2
Xor5_c4 g3 c4_t4 c4_t3 c4_t2 c4_t1 c4 vdd vss or5

* s0 = p0 xor c0
Xxor_s0 p0 c0 s0 vdd vss xor
* s1 = p1 xor c1
Xxor_s1 p1 c1 s1 vdd vss xor
* s2 = p2 xor c2
Xxor_s2 p2 c2 s2 vdd vss xor
* s3 = p3 xor c3
Xxor_s3 p3 c3 s3 vdd vss xor
.ends cla_4

* 4 bits CLA * 8 => 32 bits adder
.subckt adder_32_base
+ a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22
a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31
+ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21
b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31
+ s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23
s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 cout
+ cin vdd vss
Xcla_4_1 a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 s0 s1 s2 s3 cin
cout_i1 vdd vss cla_4
Xcla_4_2 a4 a5 a6 a7 b4 b5 b6 b7 s4 s5 s6 s7 cout_i1
cout_i2 vdd vss cla_4
Xcla_4_3 a8 a9 a10 a11 b8 b9 b10 b11 s8 s9 s10 s11 cout_i2 cout_i3
vdd vss cla_4
Xcla_4_4 a12 a13 a14 a15 b12 b13 b14 b15 s12 s13 s14 s15 cout_i3 cout_i4 vdd
vss cla_4
Xcla_4_5 a16 a17 a18 a19 b16 b17 b18 b19 s16 s17 s18 s19 cout_i4 cout_i5 vdd

```

```

vss cla_4
    Xcla_4_6 a20 a21 a22 a23 b20 b21 b22 b23 s20 s21 s22 s23 cout_i5 cout_i6 vdd
vss cla_4
    Xcla_4_7 a24 a25 a26 a27 b24 b25 b26 b27 s24 s25 s26 s27 cout_i6 cout_i7 vdd
vss cla_4
    Xcla_4_8 a28 a29 a30 a31 b28 b29 b30 b31 s28 s29 s30 s31 cout_i7 cout    vdd
vss cla_4
.ends adder_32_base

```

## 7.5 approx\_adder.net

\* 4 bits CLA (approximate)

```
.subckt cla_4_app a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 s0 s1 s2 s3 c0 c4 app vdd vss
```

\* P & G

```

Xxor_tg_p0 a0 b0 p0 vdd vss xor_tg
Xxor_tg_p1 a1 b1 p1 vdd vss xor_tg
Xxor_tg_p2 a2 b2 p2 vdd vss xor_tg
Xxor_tg_p3 a3 b3 p3 vdd vss xor_tg
Xand2_r_g0 a0 b0 g0 vdd vss and2_r
Xand2_r_g1 a1 b1 g1 vdd vss and2_r
Xand2_r_g2 a2 b2 g2 vdd vss and2_r
Xand2_r_g3 a3 b3 g3 vdd vss and2_r

```

\*  $c1 = g0 + c0p0$

```

Xand2_r_c1 p0 c0 c1_t vdd vss and2_r
Xor2_r_c1 g0 c1_t c1 vdd vss or2_r

```

\*  $c2 = g1 + g0p1 + c0p1p0$

```

Xand3_r_c2 p1 p0 c0 c2_t1 vdd vss and3_r
Xand2_r_c2 p1 g0 c2_t2 vdd vss and2_r
Xor3_r_c2 g1 c2_t2 c2_t1 c2 vdd vss or3_r

```

\*  $c3 = g2 + g1p2 + g0p2p1 + c0p2p1p0$

```

Xand4_r_c3 p2 p1 p0 c0 c3_t1 vdd vss and4_r
Xand3_r_c3 p2 p1 g0 c3_t2 vdd vss and3_r
Xand2_r_c3 p2 g1 c3_t3 vdd vss and2_r
Xor4_r_c3 g2 c3_t3 c3_t2 c3_t1 c3 vdd vss or4_r

```

\* (approximate)  $c4 = g3 + g2p3 + g1p3p2 + g0p3p2p1 + c0p3p2p1p0$

```

Xand5_rg_c4 p3 p2 p1 p0 c0 c4_t1 app vdd vss and5_rg
Xand4_r_c4 p3 p2 p1 g0 c4_t2 vdd vss and4_r
Xand3_r_c4 p3 p2 g1 c4_t3 vdd vss and3_r
Xand2_r_c4 p3 g2 c4_t4 vdd vss and2_r

```

```

Xor4_r_c4    g3 c4_t4 c4_t3 c4_t2 c4_1 vdd vss or4_r

Xor2_rg_c4 c4_1 c4_t1 c4_0 app vdd vss or2_rg

Xmux2to1 c4_0 c4_1 app c4 vdd vss mux2to1

* s0 = p0 xor c0
Xxor_tg_s0    p0 c0 s0 vdd vss xor_tg
* s1 = p1 xor c1
Xxor_tg_s1    p1 c1 s1 vdd vss xor_tg
* s2 = p2 xor c2
Xxor_tg_s2    p2 c2 s2 vdd vss xor_tg
* s3 = p3 xor c3
Xxor_tg_s3    p3 c3 s3 vdd vss xor_tg
.ends cla_4_app

* 4 bits CLA * 8 => 32 bits adder (approximate)
.subckt adder_32_app
+ a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22
a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31
+ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21
b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31
+ s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23
s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 cout
+ app1 app2 app3 app4 app5 app6 app7 app8
+ cin vdd vss
    Xcla_4_app_1 a0  a1  a2  a3  b0  b1  b2  b3  s0  s1  s2  s3  cin
cout_i1 app1 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_2 a4  a5  a6  a7  b4  b5  b6  b7  s4  s5  s6  s7  cout_i1
cout_i2 app2 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_3 a8  a9  a10 a11 b8  b9  b10 b11 s8  s9  s10 s11 cout_i2
cout_i3 app3 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_4 a12 a13 a14 a15 b12 b13 b14 b15 s12 s13 s14 s15 cout_i3 cout_i4
app4 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_5 a16 a17 a18 a19 b16 b17 b18 b19 s16 s17 s18 s19 cout_i4 cout_i5
app5 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_6 a20 a21 a22 a23 b20 b21 b22 b23 s20 s21 s22 s23 cout_i5 cout_i6
app6 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_7 a24 a25 a26 a27 b24 b25 b26 b27 s24 s25 s26 s27 cout_i6 cout_i7
app7 vdd vss cla_4_app
    Xcla_4_app_8 a28 a29 a30 a31 b28 b29 b30 b31 s28 s29 s30 s31 cout_i7 cout
app8 vdd vss cla_4_app
.ends adder_32_app

```

## 7.6 adder\_test.sp

adder\_test

\* 工艺库

.lib "../PTM-MG/modelfiles/models" ptm71stp

\* 原件库电路网表

.inc "/common\_elements.net"

.inc "/special\_elements.net"

\* 负载电路

.inc "/load\_circuit.net"

\* 加法器电路网表

.inc "/accurate\_adder.net"

.inc "/approx\_adder.net"

\* 激励输入

.vec "/stimulus.vect"

.option acct list post probe

.global VDD\_DESIGN VDD\_LOAD VSS\_COM

.temp 25

.param SUPPLY = 0.7v

.param T = 26ns

\* Xadder\_32\_base

\* + A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[10]  
A[11] A[12] A[13] A[14] A[15]

\* + A[16] A[17] A[18] A[19] A[20] A[21] A[22] A[23] A[24] A[25] A[26] A[27] A[28]  
A[29] A[30] A[31]

\* + B[0] B[1] B[2] B[3] B[4] B[5] B[6] B[7] B[8] B[9] B[10] B[11]  
B[12] B[13] B[14] B[15]

\* + B[16] B[17] B[18] B[19] B[20] B[21] B[22] B[23] B[24] B[25] B[26] B[27] B[28]  
B[29] B[30] B[31]

\* + SUM[0] SUM[1] SUM[2] SUM[3] SUM[4] SUM[5] SUM[6]  
SUM[7] SUM[8] SUM[9] SUM[10] SUM[11] SUM[12] SUM[13] SUM[14]  
SUM[15]

\* + SUM[16] SUM[17] SUM[18] SUM[19] SUM[20] SUM[21] SUM[22] SUM[23]  
SUM[24] SUM[25] SUM[26] SUM[27] SUM[28] SUM[29] SUM[30] SUM[31]

\* + SUM[32]

```
* + cin VDD_DESIGN VSS_COM adder_32_base
```

```
Xadder_32_app
```

```
+ A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[10] A[11]
A[12] A[13] A[14] A[15]
+ A[16] A[17] A[18] A[19] A[20] A[21] A[22] A[23] A[24] A[25] A[26] A[27] A[28]
A[29] A[30] A[31]
+ B[0] B[1] B[2] B[3] B[4] B[5] B[6] B[7] B[8] B[9] B[10] B[11]
B[12] B[13] B[14] B[15]
+ B[16] B[17] B[18] B[19] B[20] B[21] B[22] B[23] B[24] B[25] B[26] B[27] B[28]
B[29] B[30] B[31]
+ SUM[0] SUM[1] SUM[2] SUM[3] SUM[4] SUM[5] SUM[6] SUM[7]
SUM[8] SUM[9] SUM[10] SUM[11] SUM[12] SUM[13] SUM[14] SUM[15]
+ SUM[16] SUM[17] SUM[18] SUM[19] SUM[20] SUM[21] SUM[22] SUM[23]
SUM[24] SUM[25] SUM[26] SUM[27] SUM[28] SUM[29] SUM[30] SUM[31]
+ SUM[32]
+ VDD_DESIGN VDD_DESIGN VDD_DESIGN VDD_DESIGN VDD_DESIGN
VSS_COM VSS_COM VSS_COM
+ cin VDD_DESIGN VSS_COM adder_32_app
```

```
* 外部供电
```

```
VVDD_DESIGN VDD_DESIGN 0 'SUPPLY'
VVDD_LOAD VDD_LOAD 0 'SUPPLY'
VVSS_COM VSS_COM 0 0
```

```
.tran 1ns 'T'
```

```
* 功耗测量
```

```
* .measure tran avg_p AVG p(VVDD_DESIGN) from=0ns to='T'
```

```
* 关键路径延迟测量
```

```
* 针对精确全加器
```

```
*.measure tran critical_t trig v(A[0]) val='supply/2' rise=1 targ v(SUM[31])
val='supply/2' rise=1
```

```
*.measure tran critical_t trig v(A[0]) val='supply/2' rise=1 targ v(SUM[32])
val='supply/2' rise=1
```

```
* 针对近似加法器
```

```
*.measure tran critical_t trig v(A[16]) val='supply/2' rise=1 targ v(SUM[31])
val='supply/2' rise=1
```

```
.measure tran critical_t trig v(A[16]) val='supply/2' rise=1 targ v(SUM[32])
val='supply/2' rise=1
```

\* 输出设置

```
.probe tran v(cin)
.probe tran v(A[0])
.probe tran v(A[1])
.probe tran v(A[2])
.probe tran v(A[3])
.probe tran v(A[4])
.probe tran v(A[5])
.probe tran v(A[6])
.probe tran v(A[7])
.probe tran v(A[8])
.probe tran v(A[9])
.probe tran v(A[10])
.probe tran v(A[11])
.probe tran v(A[12])
.probe tran v(A[13])
.probe tran v(A[14])
.probe tran v(A[15])
.probe tran v(A[16])
.probe tran v(A[17])
.probe tran v(A[18])
.probe tran v(A[19])
.probe tran v(A[20])
.probe tran v(A[21])
.probe tran v(A[22])
.probe tran v(A[23])
.probe tran v(A[24])
.probe tran v(A[25])
.probe tran v(A[26])
.probe tran v(A[27])
.probe tran v(A[28])
.probe tran v(A[29])
.probe tran v(A[30])
.probe tran v(A[31])
.probe tran v(B[0])
.probe tran v(B[1])
.probe tran v(B[2])
.probe tran v(B[3])
.probe tran v(B[4])
.probe tran v(B[5])
.probe tran v(B[6])
.probe tran v(B[7])
.probe tran v(B[8])
```



```
.probe tran v(B[9])
.probe tran v(B[10])
.probe tran v(B[11])
.probe tran v(B[12])
.probe tran v(B[13])
.probe tran v(B[14])
.probe tran v(B[15])
.probe tran v(B[16])
.probe tran v(B[17])
.probe tran v(B[18])
.probe tran v(B[19])
.probe tran v(B[20])
.probe tran v(B[21])
.probe tran v(B[22])
.probe tran v(B[23])
.probe tran v(B[24])
.probe tran v(B[25])
.probe tran v(B[26])
.probe tran v(B[27])
.probe tran v(B[28])
.probe tran v(B[29])
.probe tran v(B[30])
.probe tran v(B[31])
.probe tran v(SUM[0])
.probe tran v(SUM[1])
.probe tran v(SUM[2])
.probe tran v(SUM[3])
.probe tran v(SUM[4])
.probe tran v(SUM[5])
.probe tran v(SUM[6])
.probe tran v(SUM[7])
.probe tran v(SUM[8])
.probe tran v(SUM[9])
.probe tran v(SUM[10])
.probe tran v(SUM[11])
.probe tran v(SUM[12])
.probe tran v(SUM[13])
.probe tran v(SUM[14])
.probe tran v(SUM[15])
.probe tran v(SUM[16])
.probe tran v(SUM[17])
.probe tran v(SUM[18])
.probe tran v(SUM[19])
.probe tran v(SUM[20])
```

```

.probe tran v(SUM[21])
.probe tran v(SUM[22])
.probe tran v(SUM[23])
.probe tran v(SUM[24])
.probe tran v(SUM[25])
.probe tran v(SUM[26])
.probe tran v(SUM[27])
.probe tran v(SUM[28])
.probe tran v(SUM[29])
.probe tran v(SUM[30])
.probe tran v(SUM[31])
.probe tran v(SUM[32])

.end

```

## 7.7 load\_circuit.net

\* 输出负载

Xinv_size_8_0	SUM[0]	out0	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_1	SUM[1]	out1	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_2	SUM[2]	out2	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_3	SUM[3]	out3	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_4	SUM[4]	out4	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_5	SUM[5]	out5	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_6	SUM[6]	out6	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_7	SUM[7]	out7	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_8	SUM[8]	out8	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_9	SUM[9]	out9	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_10	SUM[10]	out10	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_11	SUM[11]	out11	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_12	SUM[12]	out12	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_13	SUM[13]	out13	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_14	SUM[14]	out14	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_15	SUM[15]	out15	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_16	SUM[16]	out16	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_17	SUM[17]	out17	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_18	SUM[18]	out18	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_19	SUM[19]	out19	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_20	SUM[20]	out20	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_21	SUM[21]	out21	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_22	SUM[22]	out22	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_23	SUM[23]	out23	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_24	SUM[24]	out24	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8
Xinv_size_8_25	SUM[25]	out25	VDD_LOAD VSS_COM inv_size_8

Xinv\_size\_8\_26 SUM[26] out26 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_27 SUM[27] out27 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_28 SUM[28] out28 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_29 SUM[29] out29 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_30 SUM[30] out30 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_31 SUM[31] out31 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8  
Xinv\_size\_8\_32 SUM[32] out32 VDD\_LOAD VSS\_COM inv\_size\_8